



清华大学
Tsinghua University

第二单元 第三讲

单周期CPU控制器设计

刘卫东

计算机科学与技术系

本讲提要



- ✚ 程序的组成和执行
- ✚ 指令执行方式和步骤
- ✚ 单周期CPU设计
 - ✚ 指令集：7条典型指令
 - ✚ 数据通路
 - ✚ 控制器
- ✚ Project 3
 - ✚ 存储器及串口访问

计算机程序语言的发展



机器语言

高级语言

FORTAN

BASIC

COBOL

PASCAL

C/C++


JAVA

.....

汇编语言

发展历程


计算机程序的不同层次

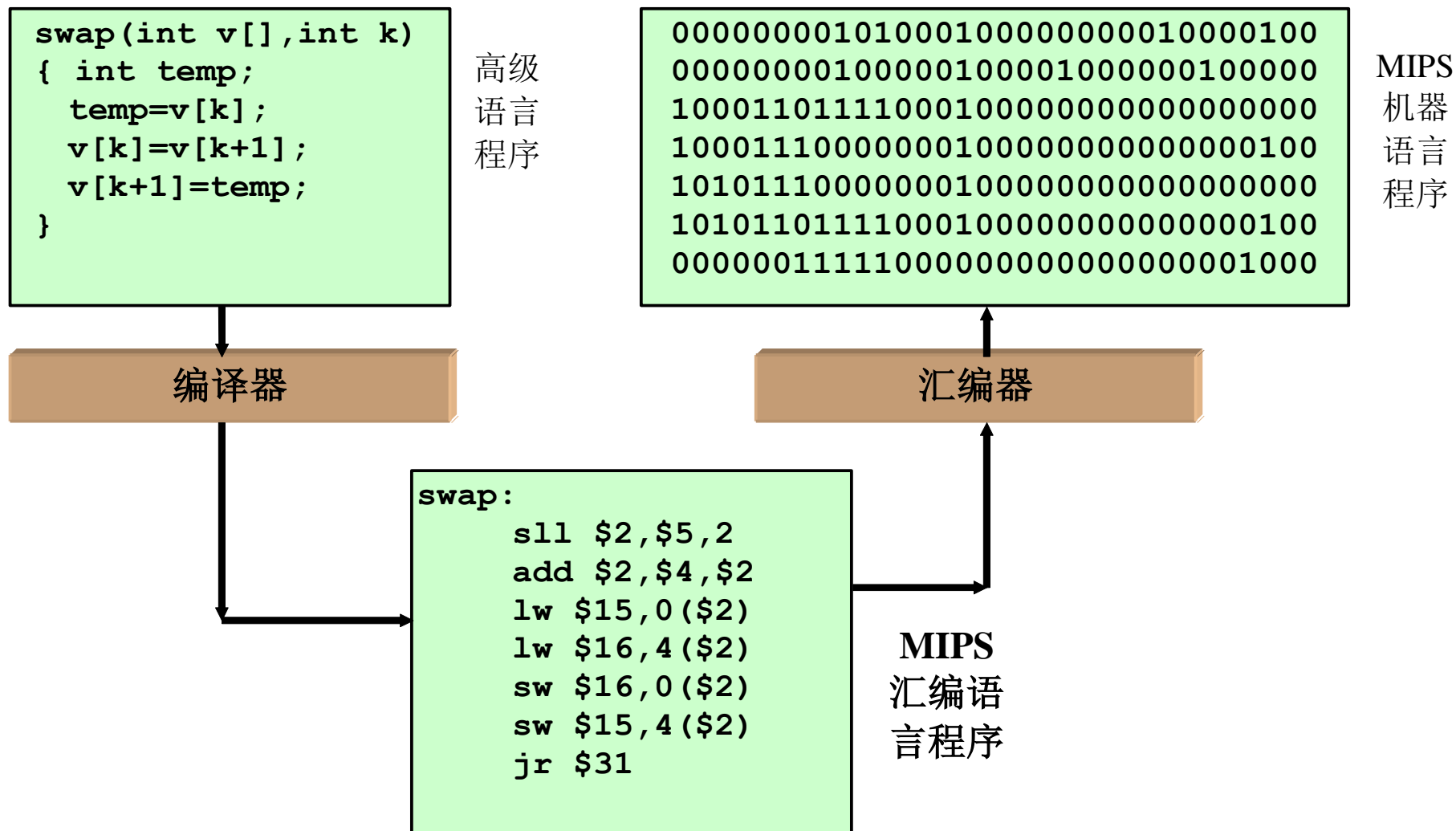


典型的程序执行流程




顺序执行

 

分支执行

 


循环执行

 


典型的程序执行流程



转移执行

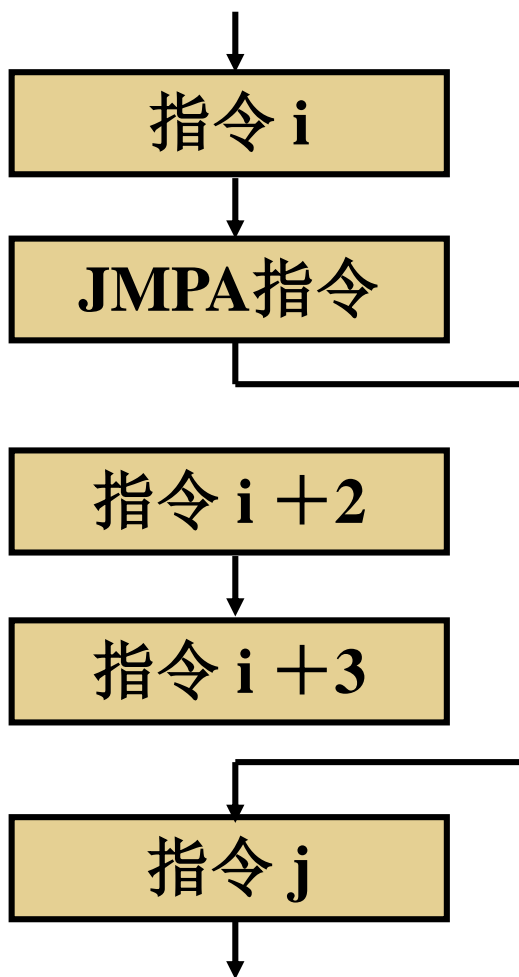

子程序调用执行

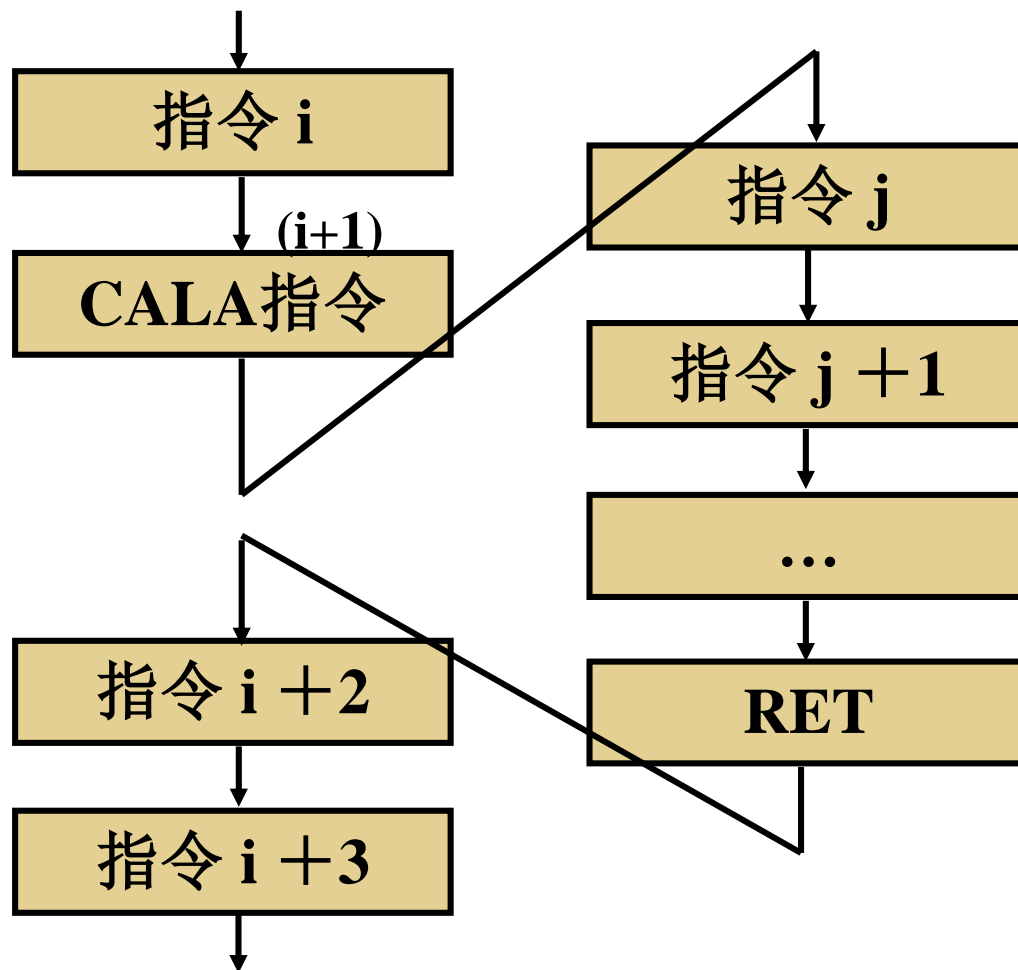

❖ 程序设计

- ❖ 由顺序、分支、循环三种程序结构构成
- ❖ 采用指令系统中的指令编写
- ❖ 汇编语句与机器指令相对应

❖ 程序功能实现

- ❖ 实现每条指令的功能
- ❖ 寻址下一条指令，并自动执行
 - ◆ 顺序
 - ◆ 分支
 - ◆ 循环

完成指令功能的主要部件

- ALU

指令功能

- 数据运算：算术、逻辑、移位

- 数据移动：

- 流程控制：转移、调用/返回、中断

- 其他：

如何实现？

- Datapath：实现数据的移动和运算


- 控制器：指挥数据的移动和运算

指令执行步骤-单周期CPU



计算机一条指令的执行时间被称为**指令周期**，一个CPU时钟时间被称为**CPU周期**（在某些计算机中，还可再把一个CPU周期区分为几个更小的步骤，称其为**节拍**）。执行**每条指令平均使用的CPU周期个数**被称为**CPI**

 全部指令都选用**一个CPU周期**完成的系统被称为**单周期CPU**，指令串行执行，前一条指令结束后才启动下一条指令。每条指令都用5个步骤的时间完成，控制各部件运行的信号在整个指令周期不变化。**单周期CPU**用于早期计算机，系统性能和资源利用率很低，相对当前技术变得**不再实用**。



每条指令的执行过程



❖ 第一步

❖ 取指令 (IF)

❖ 第二步

❖ 指令译码 (ID)

❖ 第三步

❖ 执行指令 (EXE)

❖ 第四步

❖ 访问存储器 (MEM)

❖ 第五步

❖ 写回寄存器 (WB)

实现的指令集



❖ 选取MIPS指令中7条典型指令组成的子集

- ❖ 访存指令：LW、SW

- ❖ 算逻运算指令：ADDU、SUBU、ORI

- ❖ 转移指令：BEQ、J

❖ 解决三个主要问题

- ❖ 数据通路设计

- ❖ 控制信号设计

- ❖ 执行时序设计

❖ 其他指令的实现原理可以从中体现

✚ 指令的执行

- ❏ 显然要设计一个时序逻辑电路
- ❏ 一条指令用一个CPU周期完成


✚ 执行步骤的实现

- ❏ 取指：从指令存储器中读指令（地址：PC）
- ❏ 译码：读出一或两个源寄存器的值（寄存器组）
- ❏ 运算：进行指令规定的运算（ALU）
- ❏ 访存：读/写数据存储器
- ❏ 写回：将结果写入目的寄存器


✚ 需要保存的值

- ❏ PC、寄存器组、存储器


最初步的Datapath

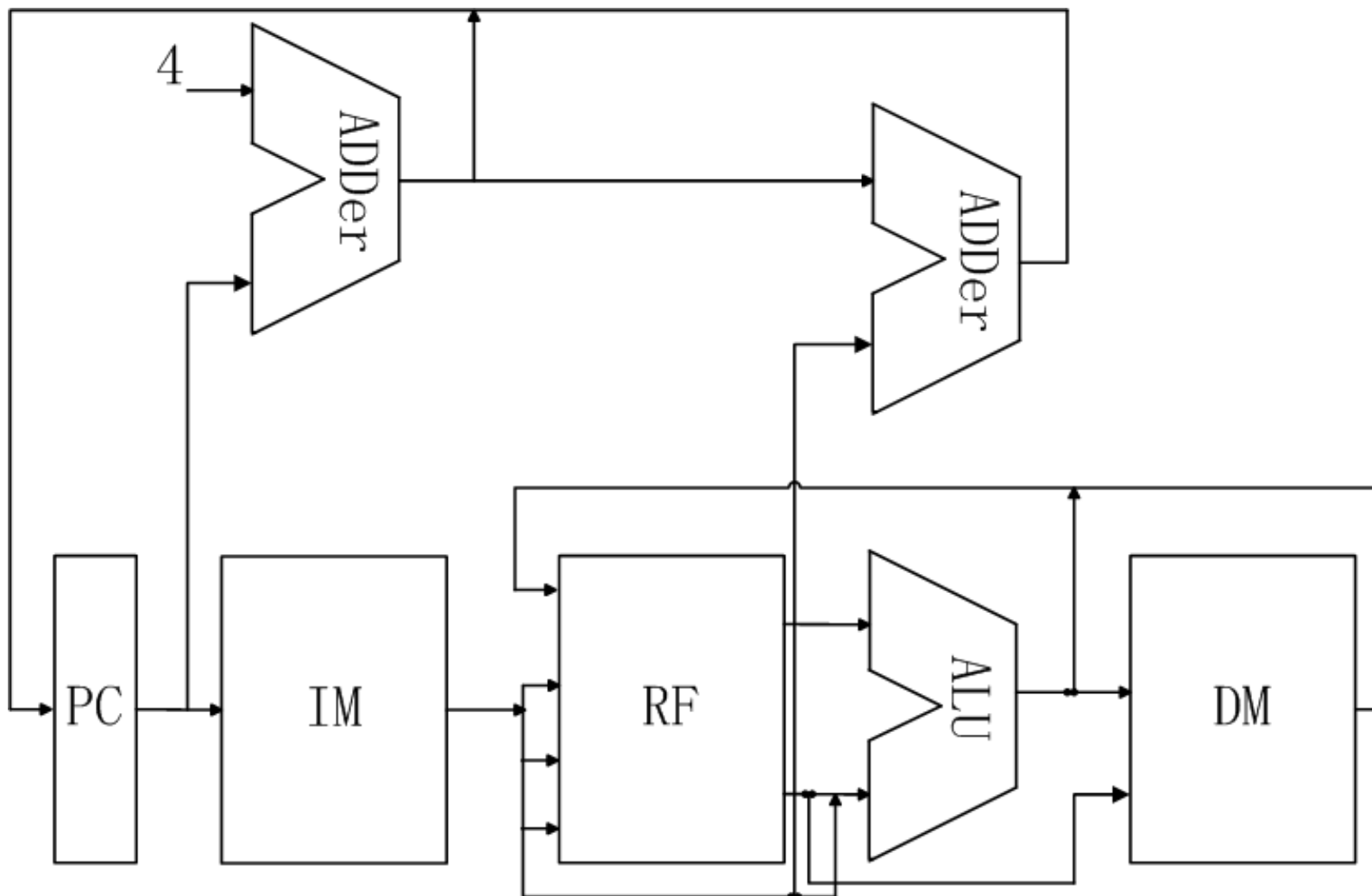


使用的组合逻辑部件

 

Adder

 

MUX

 


ALU

D触发器




在时钟上升沿写入输入数据

一直保持到下一个上升沿

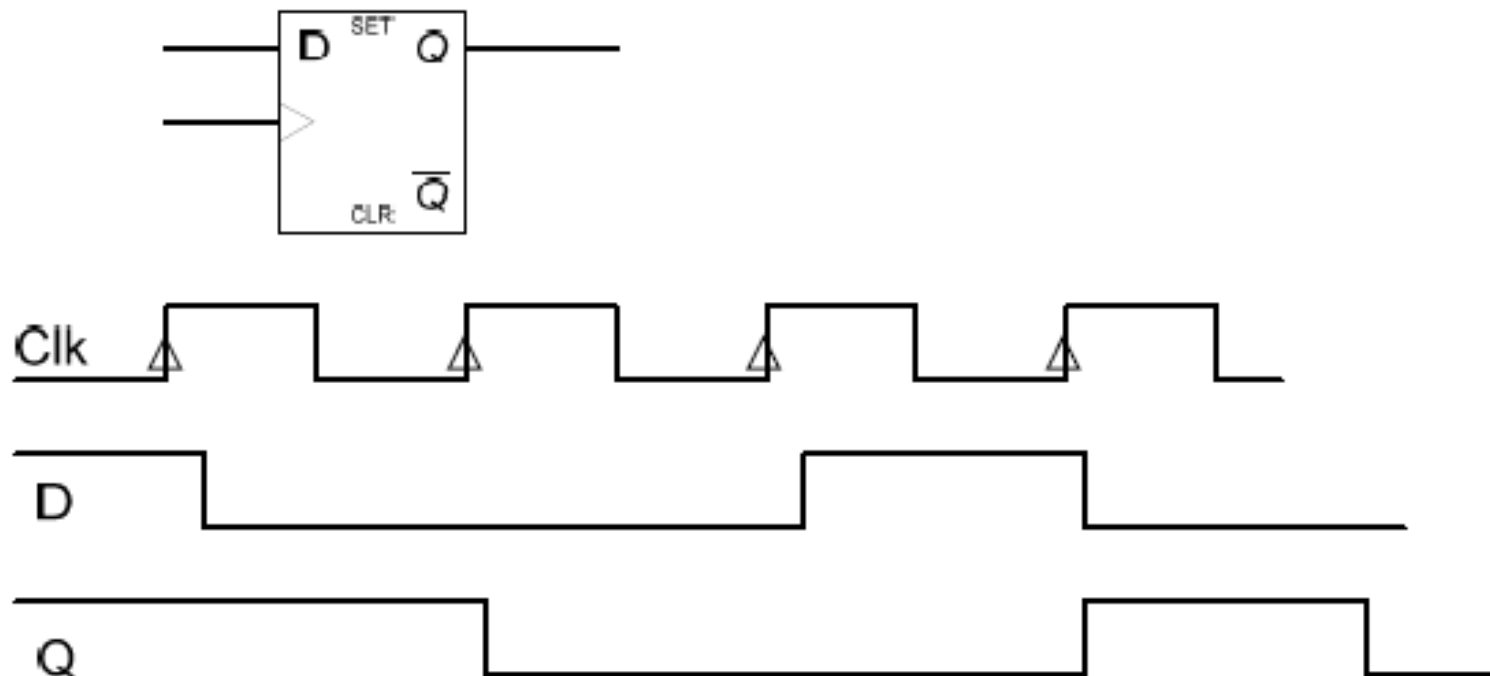

存储器

 

寄存器组




接口简单

输入

- ◆ 地址
- ◆ 写入数据
- ◆ 写信号

输出

- ◆ 读出的数据

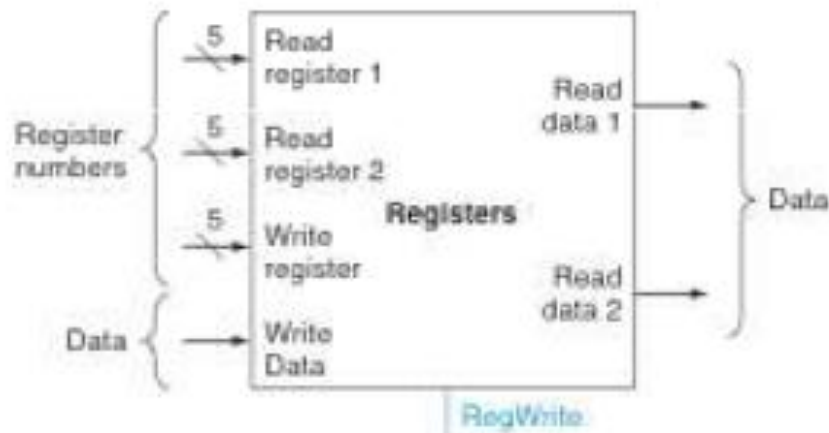

3个地址端口，2个用来读，1个用来写


每个时钟周期可以完成3次访问

第一步：取指




- ❖ 当前指令存储在存储器中，用PC指示指令地址
- ❖ $\text{Instr} = \text{MEM}[\text{PC}]$
 - ❑ 从存储器中读出指令
 - ❑ 给地址，一定时间的延迟后，存储器输出当前的指令
- ❖ 修改PC，使其指向下一条指令
 - ❑ 下一条指令的地址是？
- ❖ 取指令需要哪些控制信号？

取指的实现

 

取到了些什么？

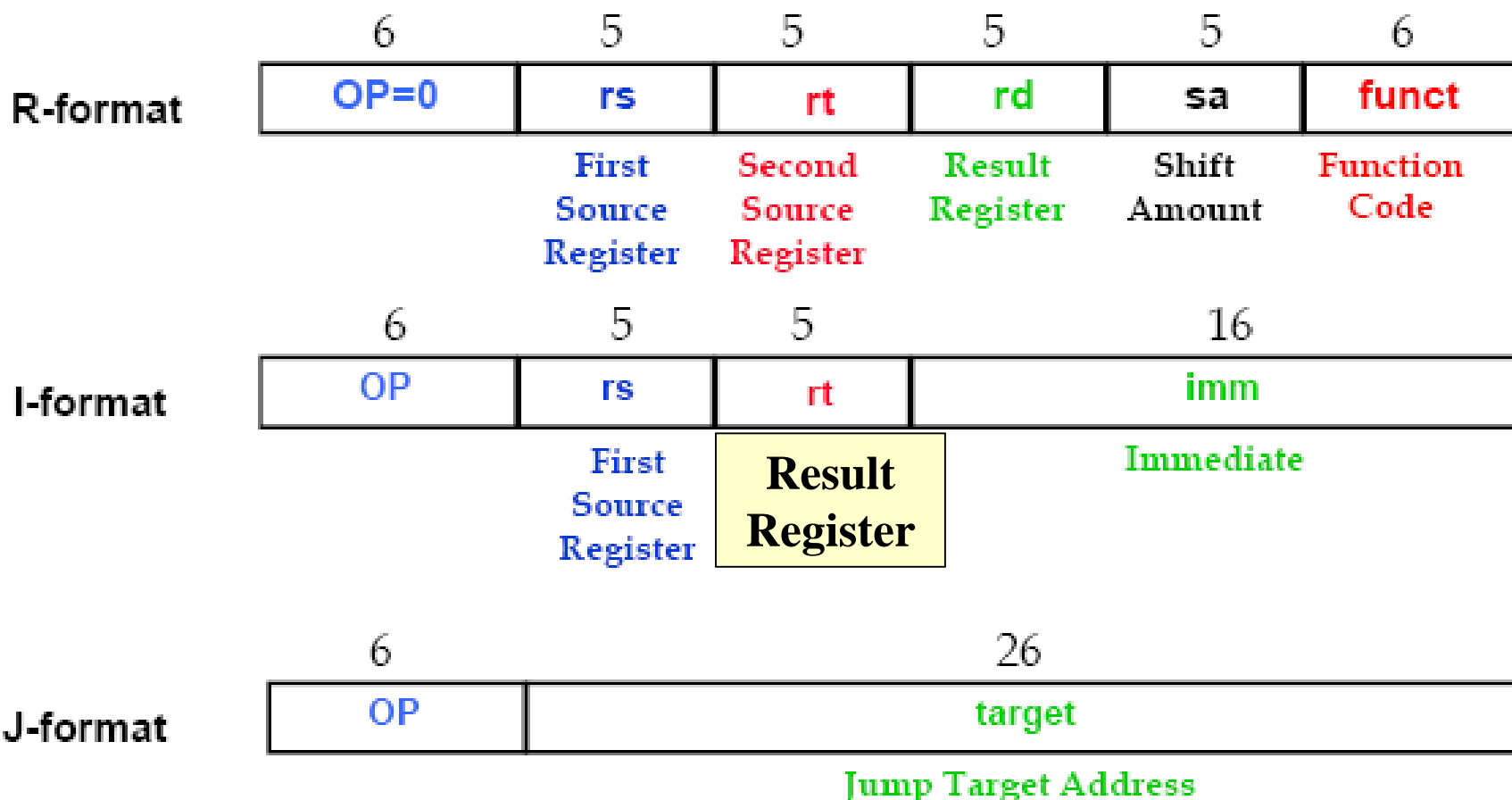

MIPS指令的特点



❖ 指令长度固定

- ❖ 不需要根据当前指令的类型来确定下一条指令的地址
- ❖ 只需对PC增量即可

❖ 寄存器位置基本固定

- ❖ 目的寄存器位置有所变动，但是
- ❖ 源寄存器位置总是固定的
 - ◆ 或者不需要源寄存器
- ❖ 在指令译码完成前就可以取操作数了

寄存器间运算指令



两条算术指令

Addu rd rs rt

Subu rd rs rt

运算

$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt];$ Add operation

$R[rd] \leftarrow R[rs] - R[rt];$ Sub operation

Bits

6

5

5

5

5

6


| | | | | | |
|------|----|----|----|----|-------|
| OP=0 | rs | rt | rd | sa | funct |
|------|----|----|----|----|-------|

| | | | | |
|----------|----------|----------|--------|----------|
| First | Second | Result | Shift | Function |
| Source | Source | Register | Amount | Code |
| Register | Register | | | |

实现R型指令的数据通路



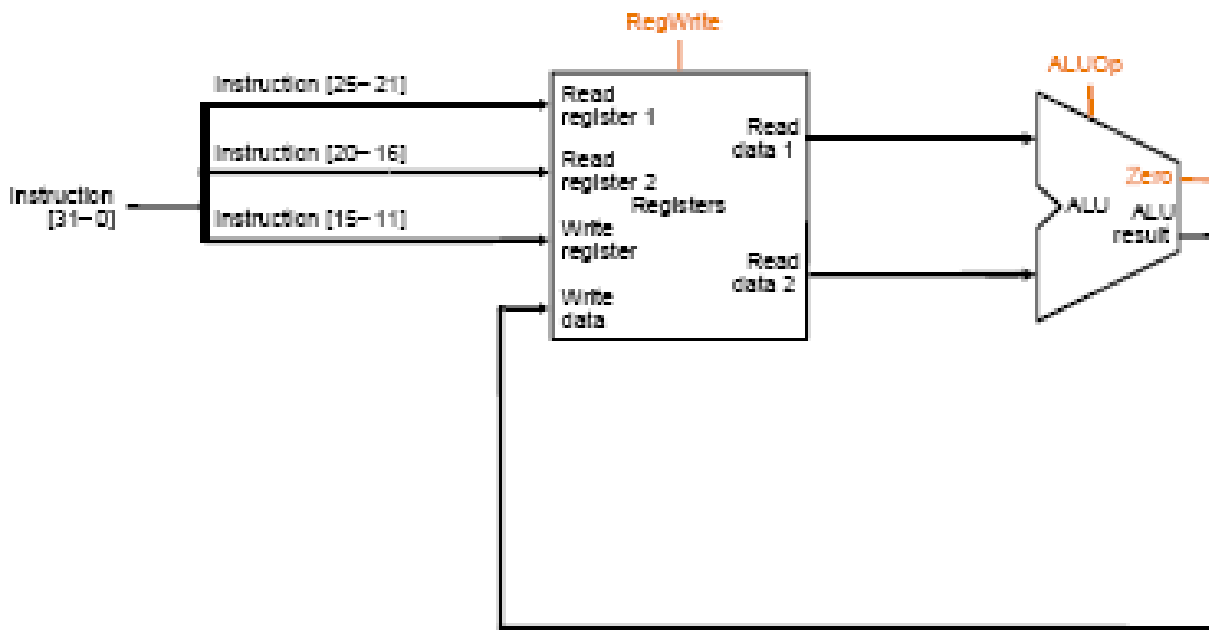- ✚ $R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ op } R[rt]$
- ✚ 通过指令译码得到
 - ▣ ALU功能码ALUOp
 - ▣ 写寄存器控制信号RegWrite
- ✚ 根据指令格式，从指令字段中得到寄存器地址



ORI指令




OR 立即数指令

ORI rt rs imm

$R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ or } \text{ZeroExt}(\text{imm})$

需要将Instr[15:0]送到ALU中

目的寄存器字段有变化

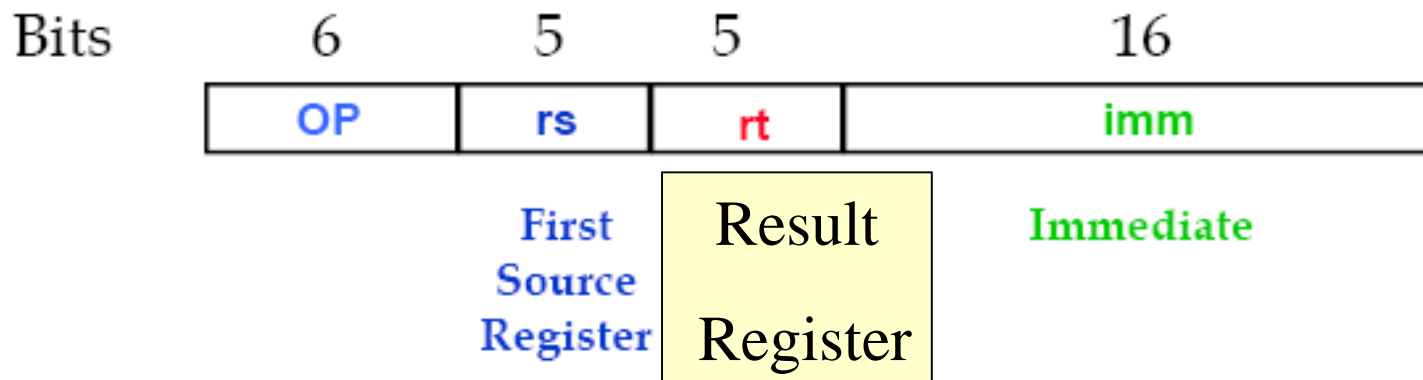


立即数型指令的实现



✚ 将Datapath扩展以实现立即数型指令

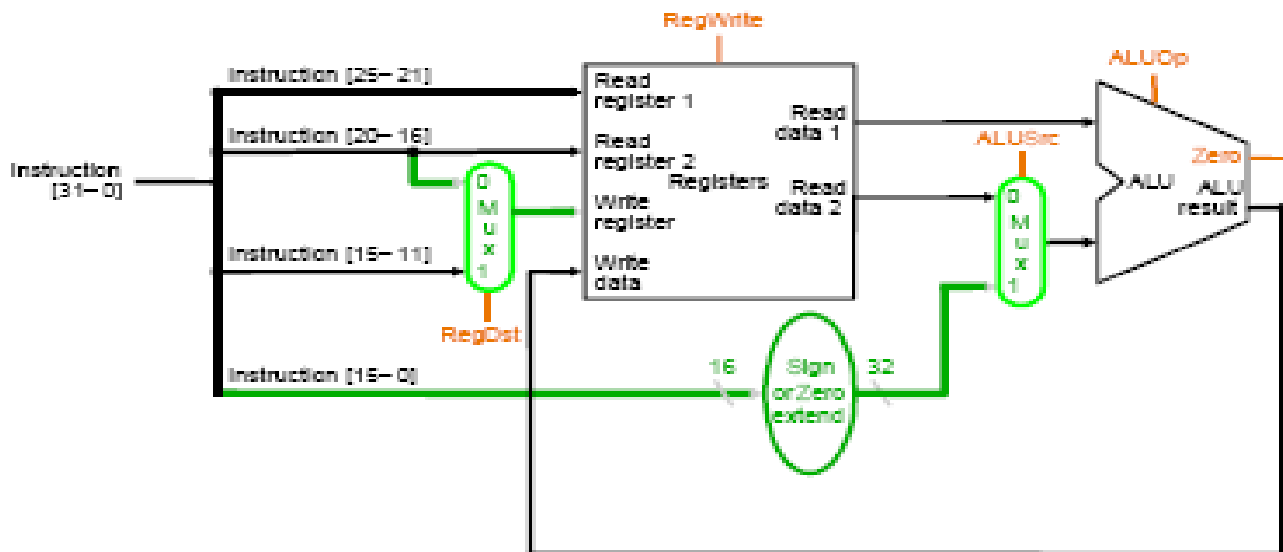- ❑ 目的寄存器：rt 或 rd
- ❑ 立即数字段要零扩展或者是符号扩展
- ❑ ALUOp：来自指令功能译码
- ❑ ALUSrc：来自指令操作码译码（寄存器/立即数）



LOAD指令




LOAD 指令

❏ `lw rt, rs, imm`

❏ $\text{Addr} \leftarrow R[\text{rs}] + \text{SignExt}(\text{imm})$ 计算地址

❏ $R[\text{rt}] \leftarrow \text{MEM}[\text{Addr}]$ 读数据


❏ 使用和立即数指令基本相同的Datapath，
但需要增加数据存储器的读操作

 

支持Load指令的Datapath



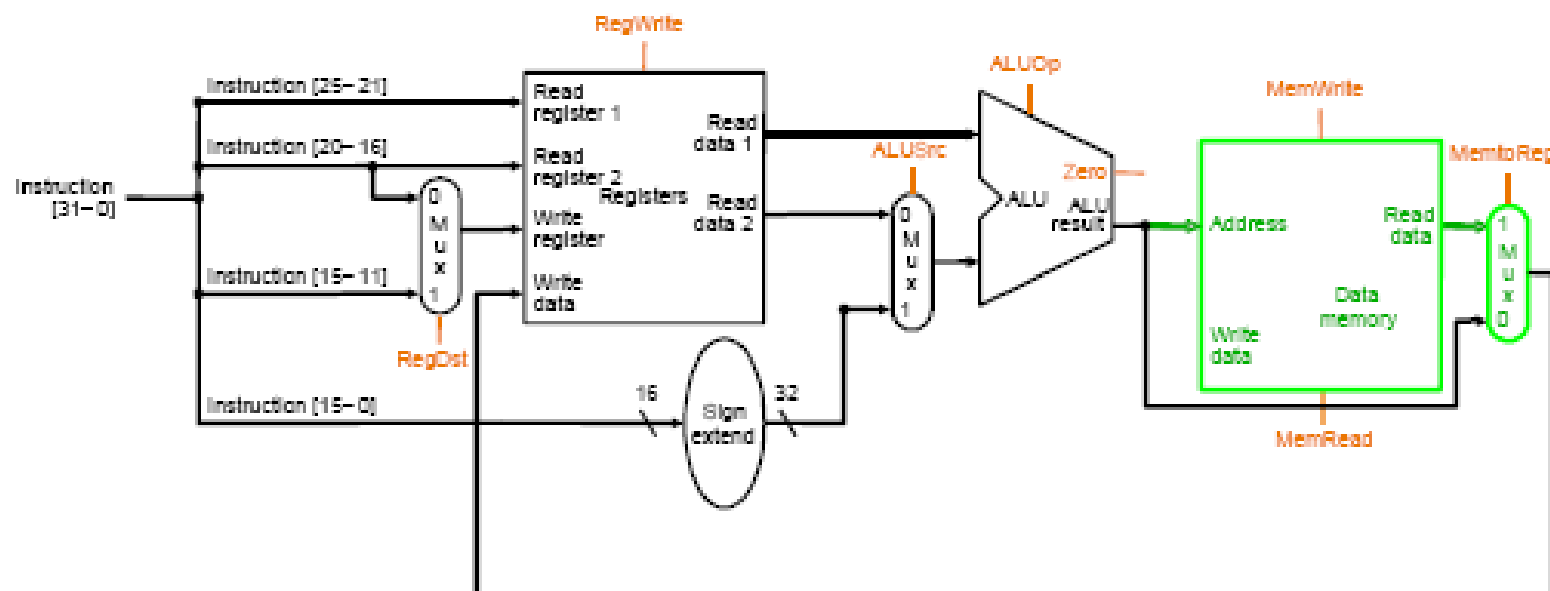- 增加符号扩展和零扩展选择
- 增加读数据存储器的通路
- 增加ALU输出结果和数据存储器输出的选通



STORE指令



Store 指令


❏ $sw \quad rt, rs, imm$

❏ $Addr \leftarrow R[rs] + \text{SignExt}(imm)$

计算地址

❏ $MEM[Addr] \leftarrow R[rt]$

写数据

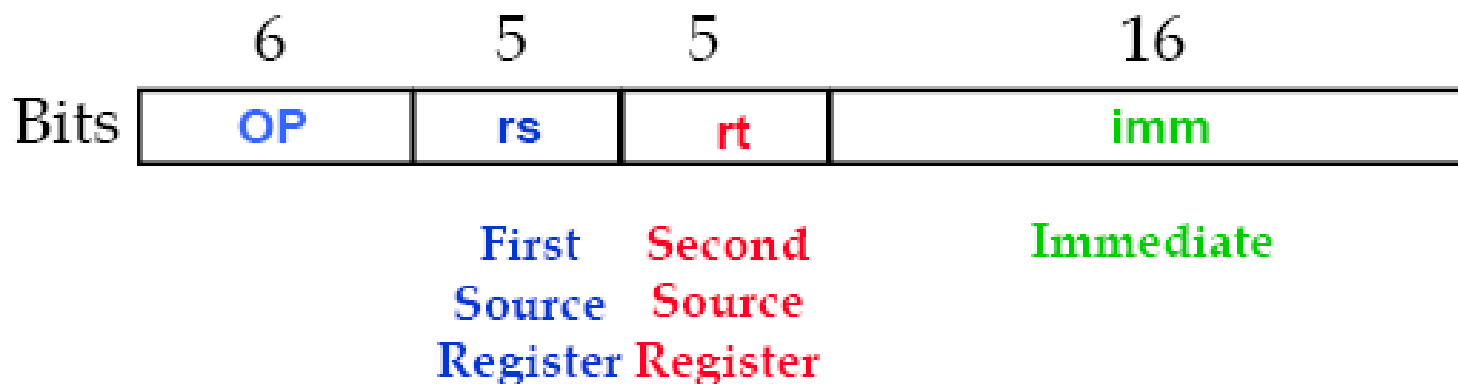

- 基本和Load指令的相同
- 增加读出数据2到数据存储器的通道



BEQ指令



跳转指令

BEQ rs, rt, imm

改变PC的值

$\text{cond} \leftarrow R[\text{rs}] - R[\text{rt}]$

计算条件

If (cond eq 0) then

判断条件

$\text{pc} \leftarrow \text{pc} + 4 + \text{SignExt}(\text{imm}) * 4$ else

计算下一条指令的地址

$\text{pc} \leftarrow \text{pc} + 4$



下一条指令的地址



指令存储器按字节编址

顺序执行

$$PC \leftarrow PC + 4$$

跳转

$$PC \leftarrow PC + 4 + \text{SignExt}(\text{imm}) * 4$$

Jump指令



Jump指令

J target

PC[31: 0] ← PC[31: 28] || target[25:0] || 00

Bits

6

26




Jump Target Address


支持BEQ、Jump指令



在取指部件增加多路选择器

 

组装到一起

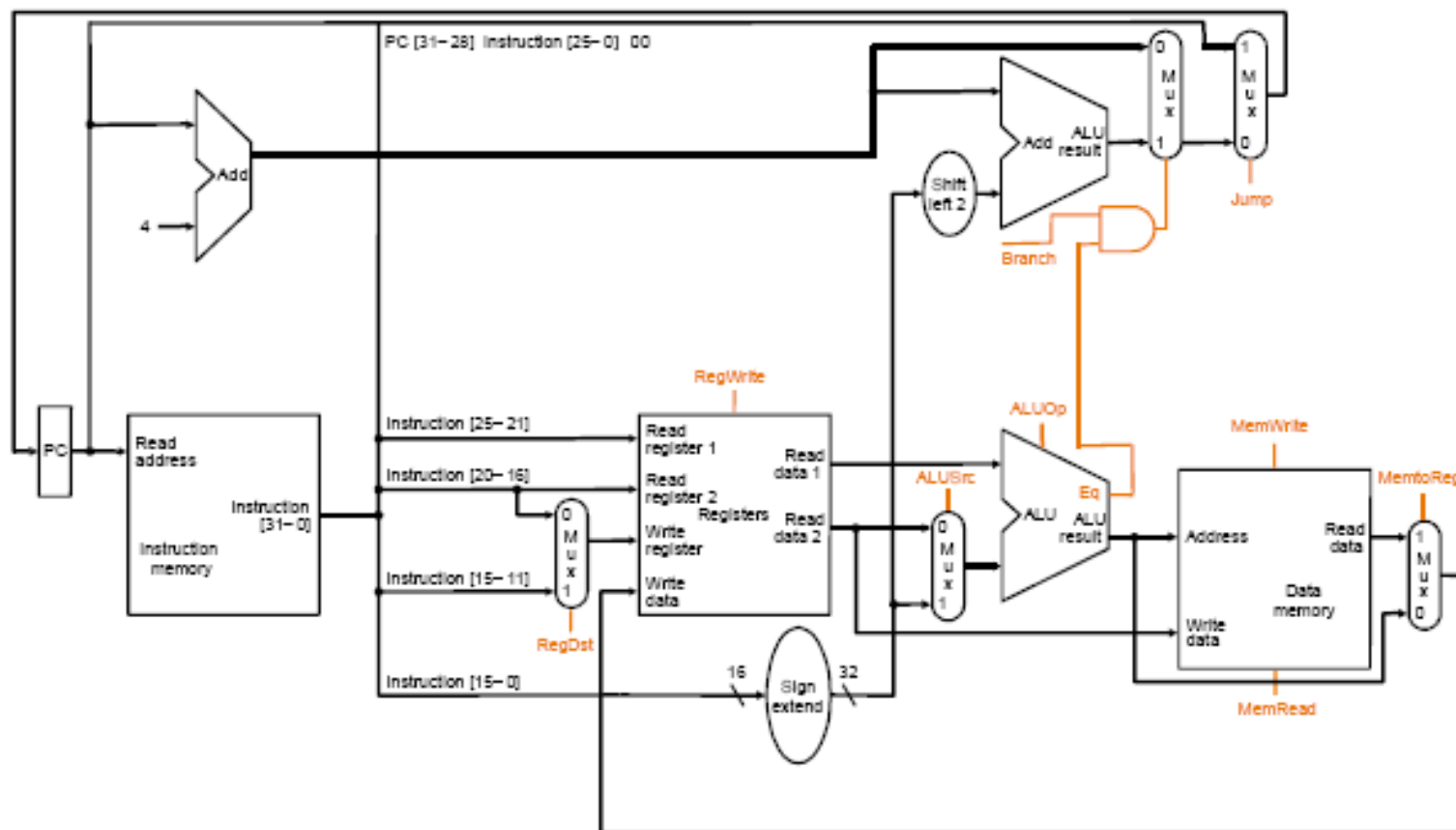

所需要的控制信号

- RegDst、RegWrite、Extend、ALUSrc、ALUOp、Branch、Jump
- MemRead、MemWrite、MementoReg

✚ 每条指令占用一个时钟周期

- ✚ 取指令后分析指令，并给出整个执行期间的全部信号
- ✚ 不需要状态信息，在时钟的结束的边沿写入结果


✚ 控制对象

- ✚ ALU的运算
- ✚ 寄存器组和存储器的写入
- ✚ 多路选通器


✚ 时钟周期开始时读取指令

- ✚ 与具体指令无关


时钟周期开始时的控制

 


算逻运算指令的控制

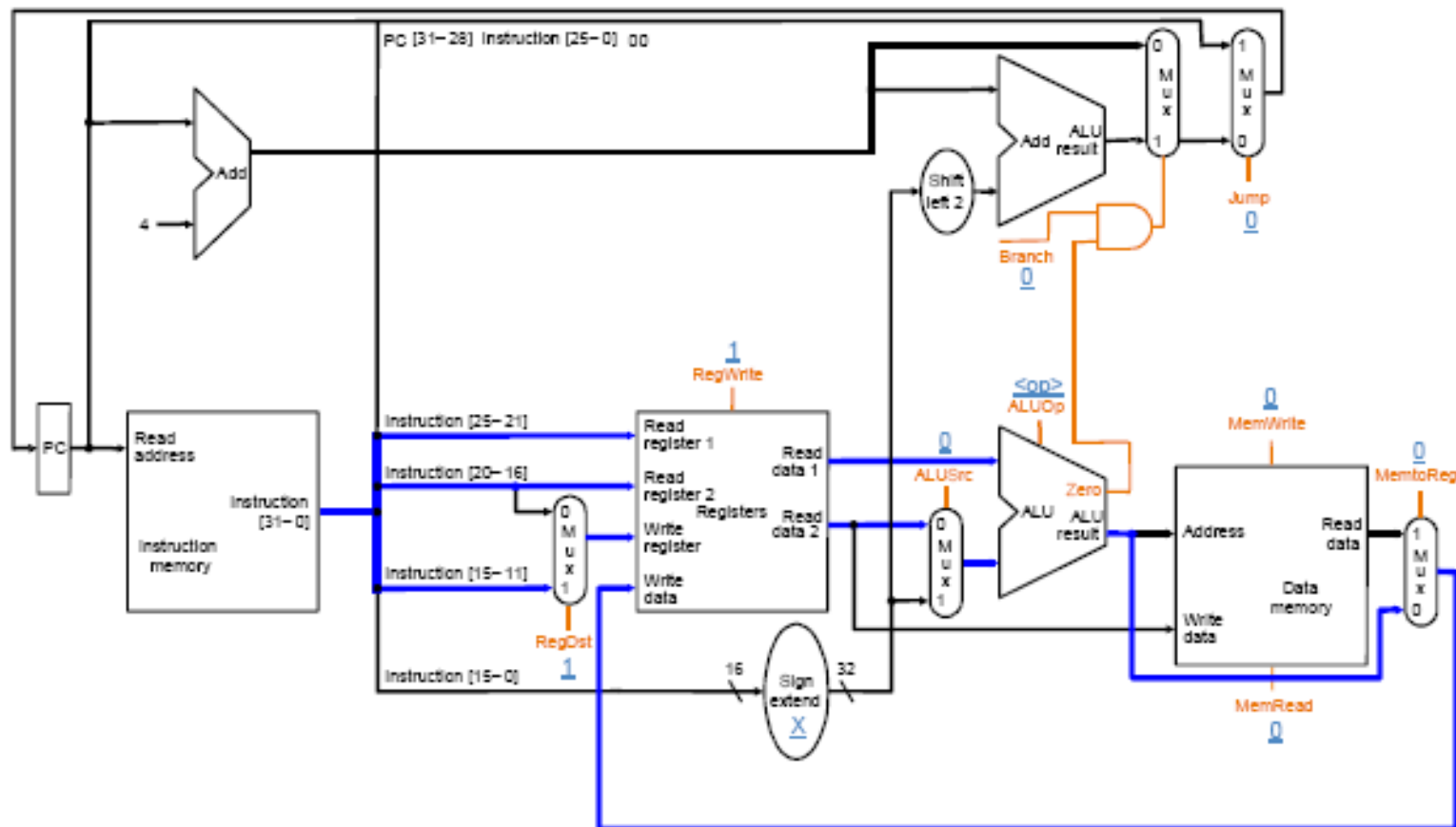


ORI指令的控制

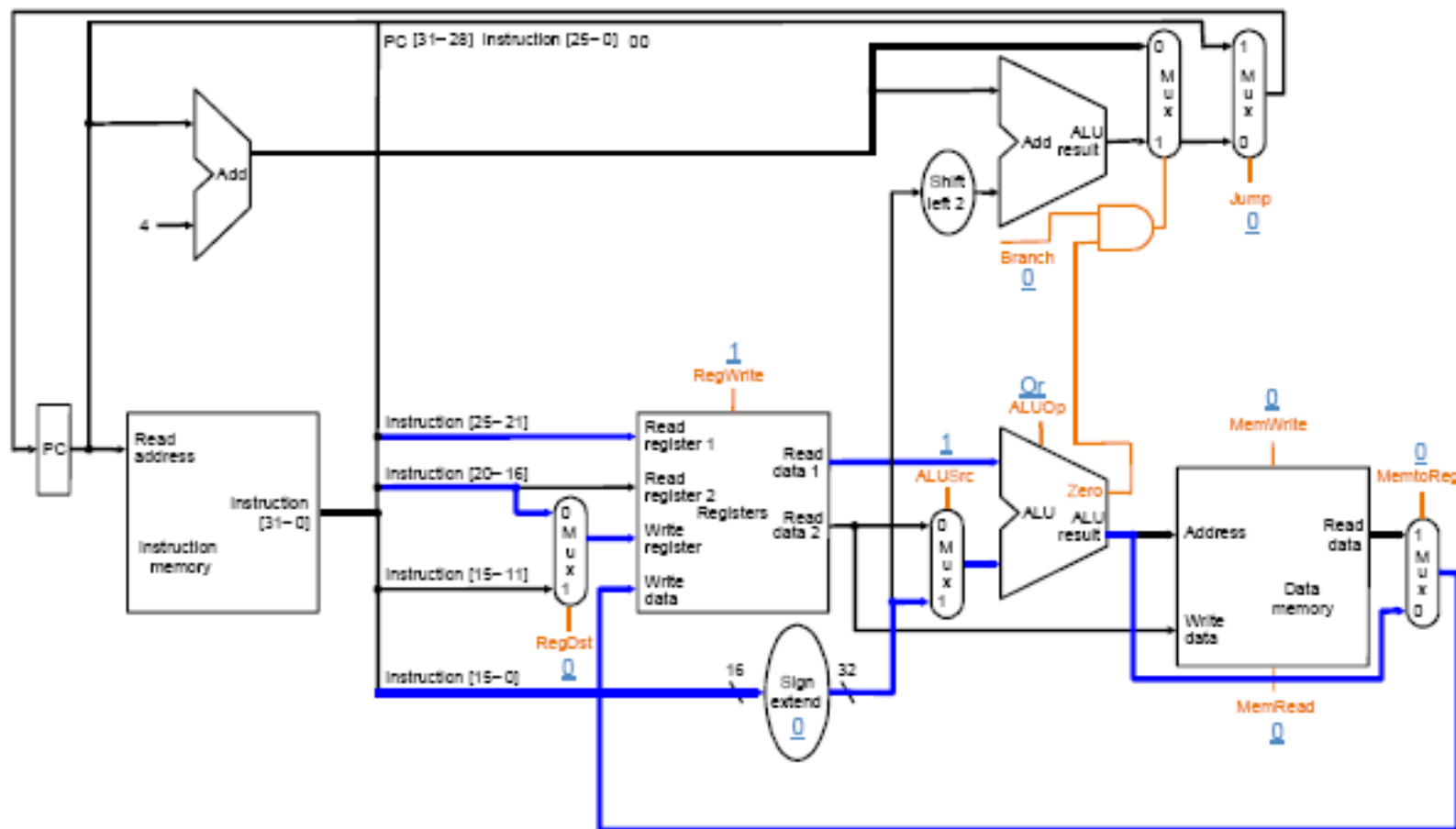


Load指令

 


Store指令

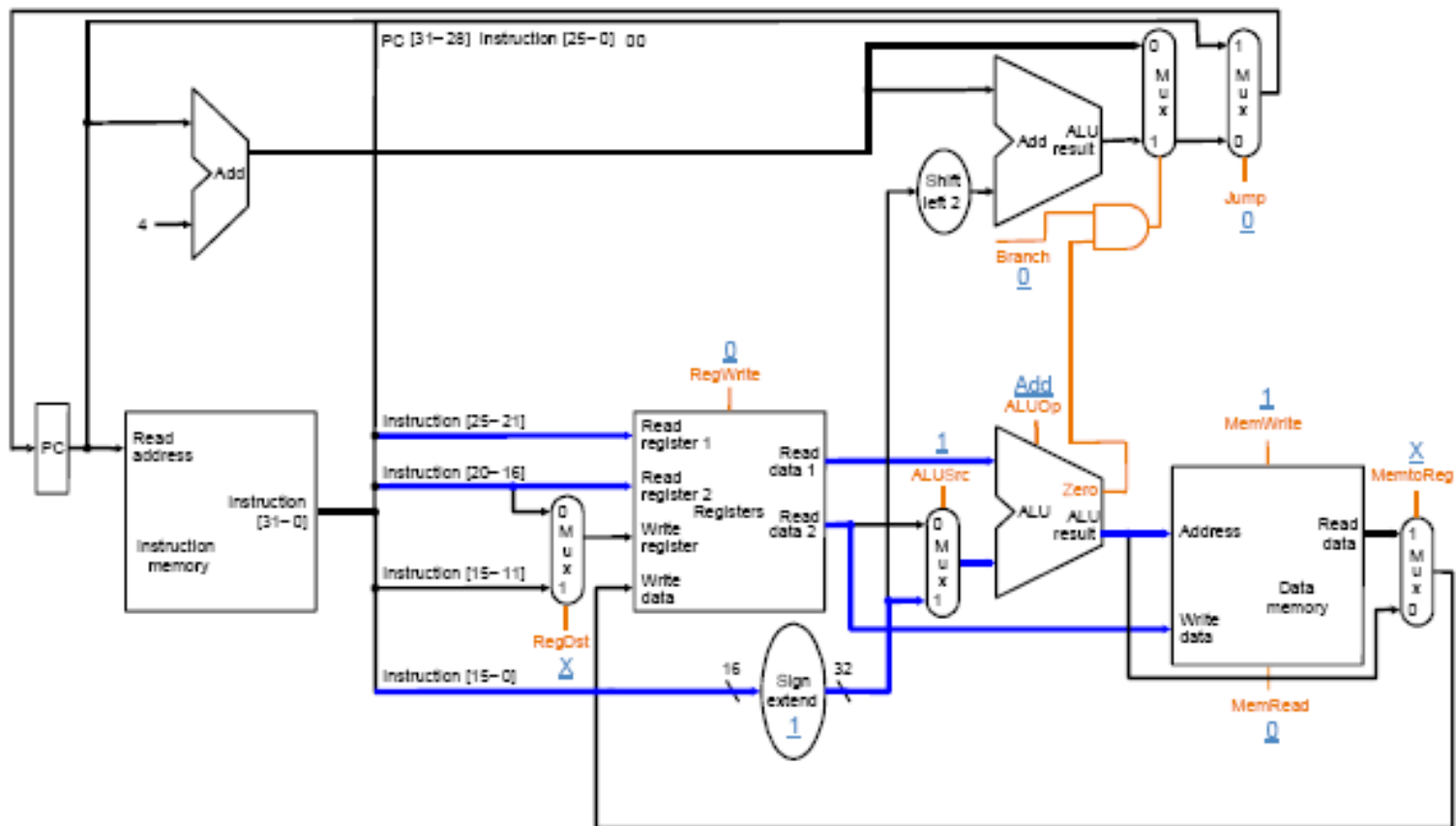

Beq指令

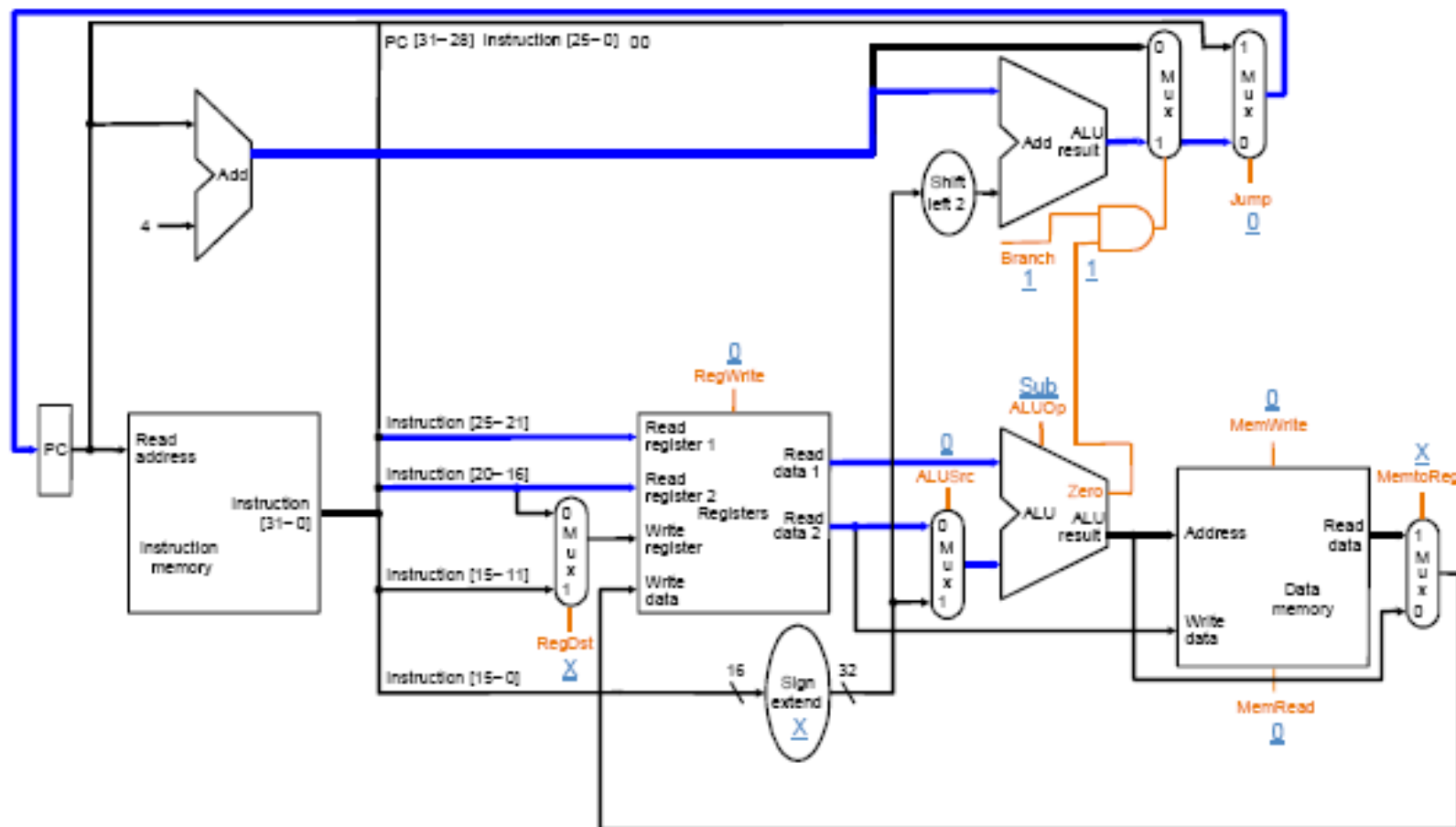

Jump指令

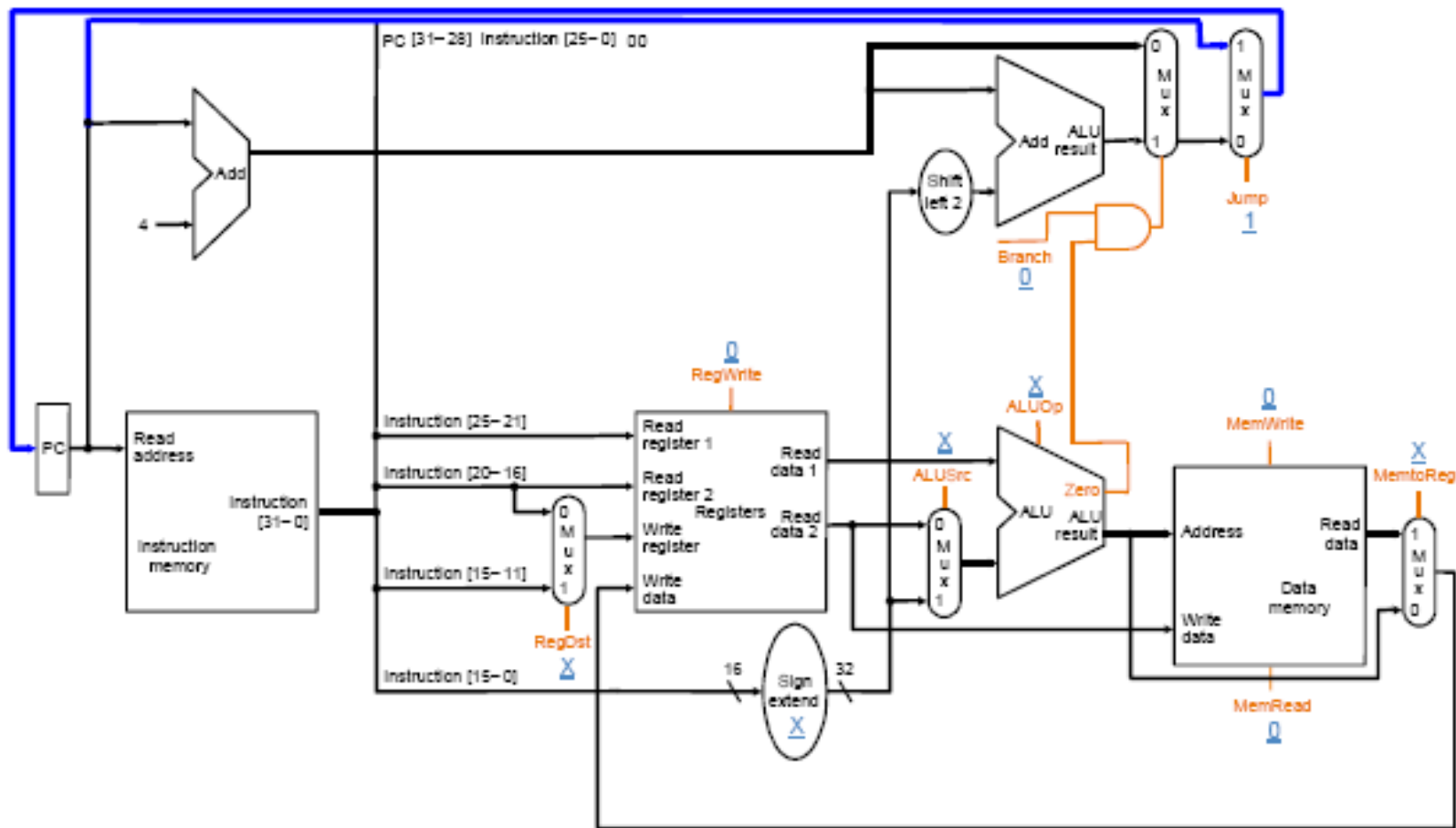

控制信号表




| func | 10 0000 | 10 0010 | Not Important | | | | |
|-------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| op | 00 0000 | 00 0000 | 00 1101 | 10 0011 | 10 1011 | 00 0100 | 00 0010 |
| | add | sub | ori | lw | sw | beq | jump |
| RegDst | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x |
| ALUSrc | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x |
| MemtoReg | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x |
| RegWrite | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MemWrite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ExtOp | x | x | 0 | 1 | 1 | x | x |
| ALUctr<2:0> | Add | Sub | Or | Add | Add | Sub | xxx |

分级控制



只有ALU需要Func字段

将FUNC字段直接传给ALU，在ALU处进行译码

 


多级控制的信号汇总



| op | 00 0000 | 00 1101 | 10 0011 | 10 1011 | 00 0100 | 00 0010 |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | R-type | ori | lw | sw | beq | jump |
| RegDst | 1 | 0 | 0 | x | x | x |
| ALUSrc | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x |
| MemtoReg | 0 | 0 | 1 | x | x | x |
| RegWrite | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MemWrite | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ExtOp | x | 0 | 1 | 1 | x | x |
| ALUOp<N:0> | “R-type” | Or | Add | Add | Subtract | xxx |

完整的单周期CPU

 

单周期CPU特点



优点

- ❑ 每条指令占用一个时钟周期
- ❑ 逻辑设计简单，时序设计也简单

缺点

- ❑ 各组成部件的利用率不高
 - ◆ 各部件大部分时间在等待
- ❑ 时钟周期应满足执行时间最长指令的要求
 - ◆ Load指令
- ❑ $CPI = 1$

小结



❖ 单周期CPU设计

- ❖ 全部控制信号

- ❖ 无需状态信息

- ❖ 控制信号生成：组合逻辑电路

 - ◆ 输入：OP、FUNC

 - ◆ 输出：完成指令功能所需要的全部控制信号

Project3



❖ 实验目的和要求


- ❖ 熟悉THINPAD的内存和串口访问方式
- ❖ 完成基本要求，并可进行一定的扩展

❖ 连接方式和地址空间分配

- ❖ 双存储体（型号：IS61LV25616-10TI）
- ❖ 指令系统地址空间
 - ◆ 64MW RAM（实际256MW）
 - ◆ 64MW RAM（实际256MW）
 - ◆ 多个串口(UART、USB等)

❖ 控制信号生成

THINPAD主存

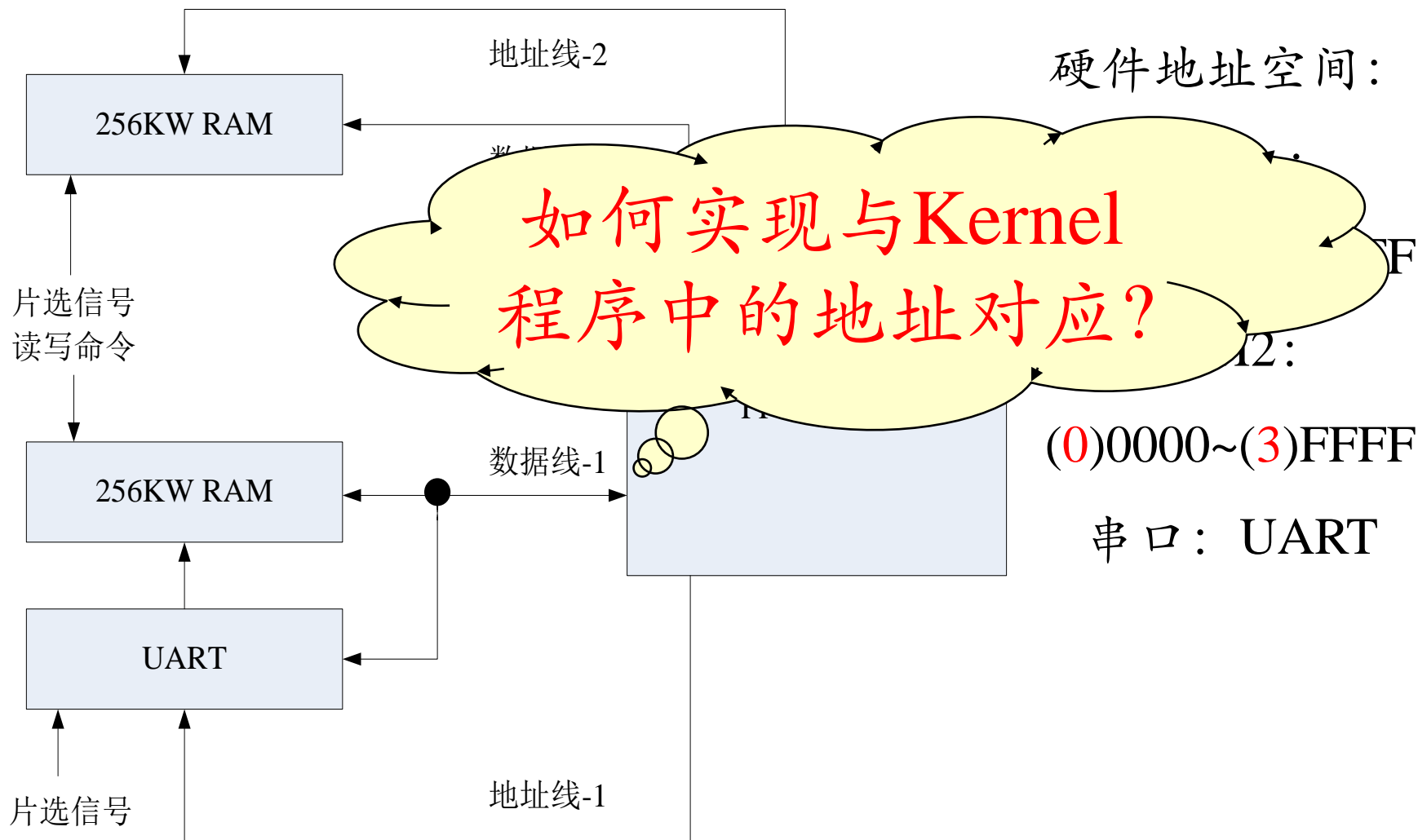

对存储/外设的控制信号



✚ 信号源

- ✚ RAM1_EN、RAM1_OE、RAM1_RW
- ✚ RAM2_EN、RAM2_OE、RAM2_RW


✚ 对存储器的控制信号

- ✚ 基本存储： /CE /WE /OE /UB /LB
- ✚ 扩展存储： /CE /WE /OE /UB /LB

✚ 对串口UART的控制信号

- ✚ CLK RAM1_EN RAM1_OE RAM1_RW
- ✚ Rdn dataready wrn tbre tsre
- ✚ 指示书中表5.6有错

管脚图

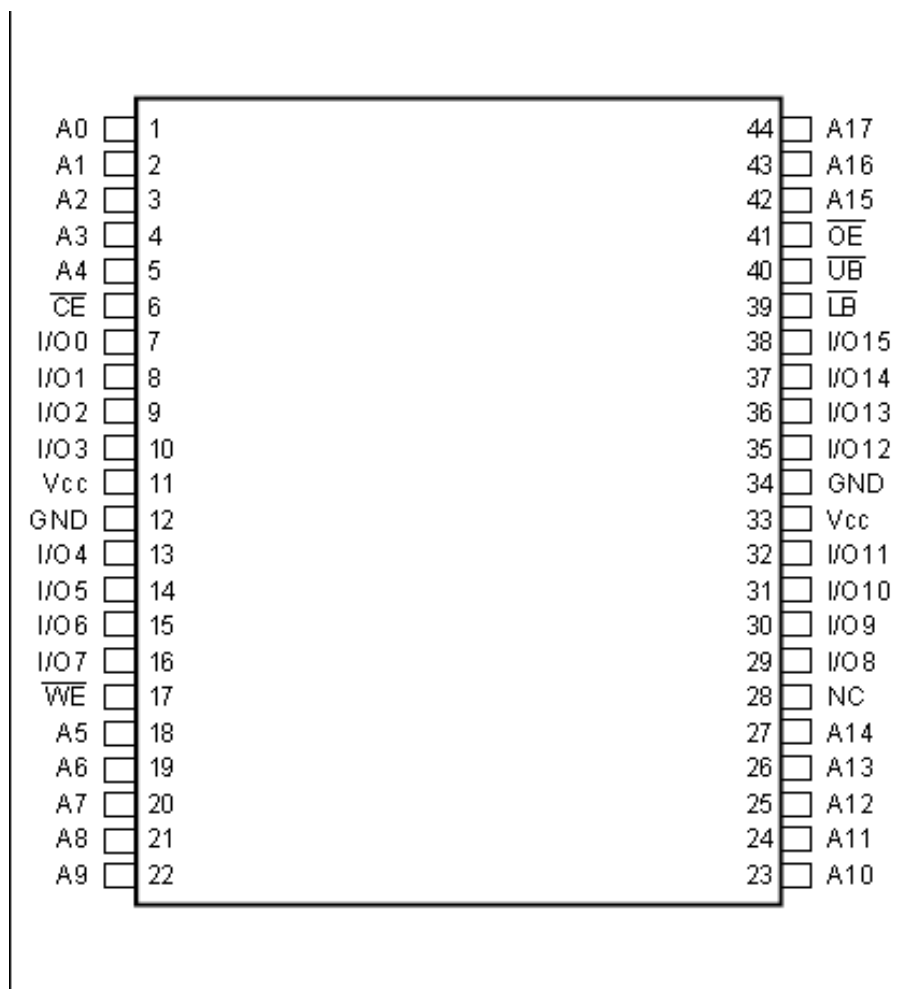

IS61LV25616

控制总线设计



⊕ 时钟信号

⊞ CLK1与CLK0

⊞ 保证时序关系

⊕ 读写信号

| /EN | /OE | /WE | |
|-----|-----|-----|------|
| 0 | 1 | 0 | 内存写 |
| 0 | 0 | 1 | 内存读 |
| 1 | 1 | 0 | I/O写 |
| 1 | 1 | 1 | I/O读 |

阅读

- 教材4.1~4.4

思考

- 单周期CPU设计中是否存在什么不足?
- 可以从哪几个方面对其进行改进?

实践

- 设计能实现THCO MIPS指令系统的数据通路(单周期), 并列出各硬件模块所需要的控制信号。
- Project3: 实验指导书5.4&5.5, **11月6日**前完成, 实验报告截止至**11月13日**